

Descrição de Circuitos Combinatórios em VHDL

Prof. Mário Véstias



Índice

- Descrição de circuitos combinatórios em VHDL
- Descrição estrutural VHDL
- Simulação de circuitos combinatórios

Descrição Estrutural

- A descrição de um circuito combinatório em VHDL pode compreender apenas uma função lógica (circuitos combinatórios simples).
- Um circuito combinatório é geralmente constituído por vários circuitos mais simples interligados entre si.
- A linguagem VHDL permite descrever o circuito como uma interligação de vários componentes – descrição estrutural;
- Descreve-se cada um dos componentes em funções lógicas e depois descreve-se como os blocos estão interligados;

Declaração de Componentes

- Uma determinada entidade pode ser usada como um **componente** dentro de outra entidade;
- O componente deve ser **declarado** e depois **instanciado** uma ou mais vezes;
- Uma determinada entidade pode ser definida como a interligação de vários componentes;
- Uma determinada entidade pode ser definida como a interligação de componentes e atribuições lógicas;

Declarar Componente em VHDL

```
entity circuitoTopo is  
    port (...  
    );  
end circuitoTopo;
```

```
architecture nome_arquitetura of circuitoTopo is
```

```
    COMPONENT NOME_DO_COMPONENTE  
    port (...  
    );  
    END COMPONENT;
```

```
-- declaração de sinais
```

```
begin  
    -- descrição do circuito digital  
end nome_arquitetura;
```



Instanciar Componente em VHDL

```
architecture nome_arquitetura of circuitoTopo is
```

```
    COMPONENT NOME_DO_COMPONENTE
```

```
    port (...  
        );
```

```
END COMPONENT;
```

```
-- declaração de sinais
```

```
begin
```

```
    NOME_INSTANCIA: NOME_DO_COMPONENTE port map (
```

```
        PORTO_COMPONENTE => SINAL_CIRCUITO;
```

```
        PORTO_COMPONENTE => SINAL_CIRCUITO;
```

```
        ...
```


```
    );
```

```
end nome_arquitetura;
```



Exemplo de Descrição Estrutural em VHDL

Circuito Lógico - LUCirc

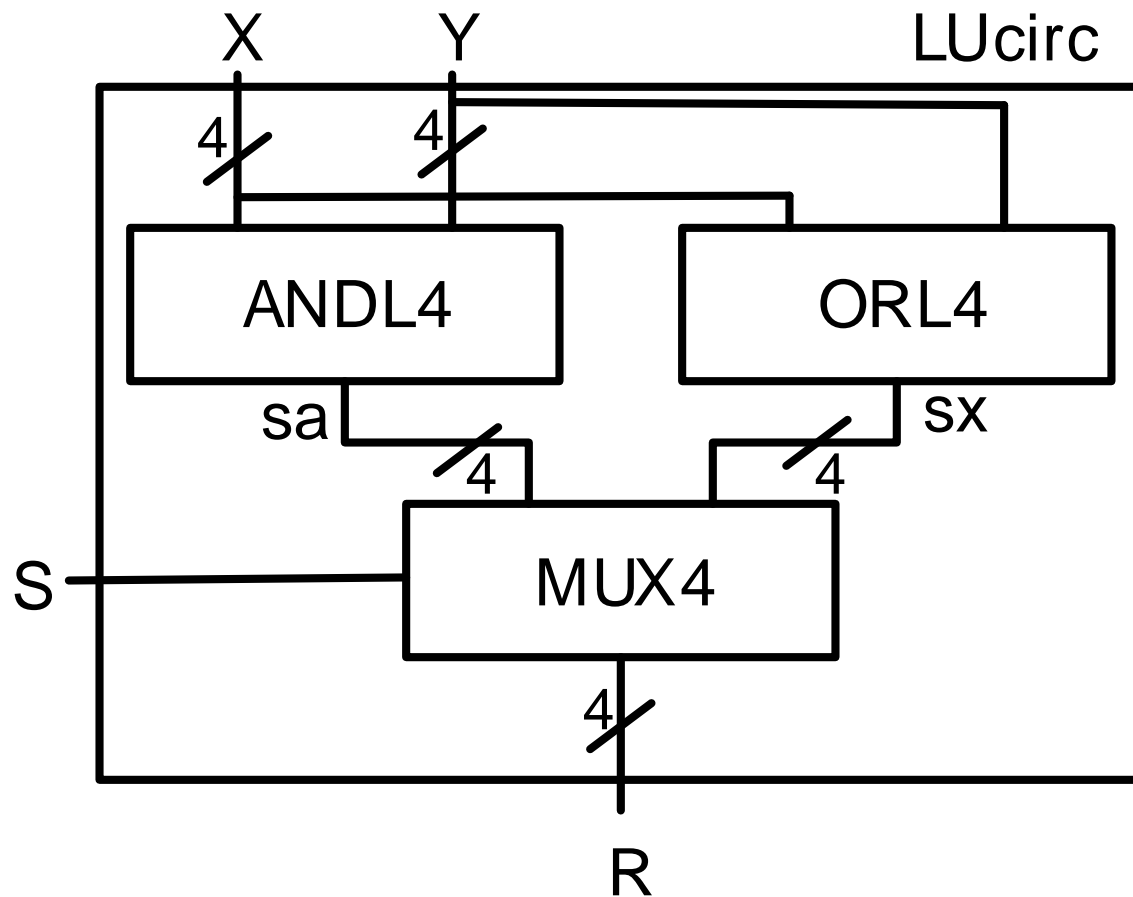



Descrição do Circuito ANDL4

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity ANDL4 is
    port(A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          O : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
end ANDL4;

architecture arq_andl4 of ANDL4 is

begin
    O(0) <= A(0) and B(0);
    O(1) <= A(1) and B(1);
    O(2) <= A(2) and B(2);
    O(3) <= A(3) and B(3);
end arq_andl4;
```

Descrição do Circuito ORL4

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity ORL4 is
    port(A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          O : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
end ORL4;

architecture arq_orl4 of ORL4 is

begin
    O(0) <= A(0) or B(0);
    O(1) <= A(1) or B(1);
    O(2) <= A(2) or B(2);
    O(3) <= A(3) or B(3);
end arq_orl4;
```



Descrição do Circuito MUX4

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity MUX4 is
    port(A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          sel : in std_logic;
          O : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
end MUX4;

architecture arq_mux4 of mux4 is

begin
    O(0) <= (not sel and A(0)) or (sel and B(0));
    O(1) <= (not sel and A(1)) or (sel and B(1));
    O(2) <= (not sel and A(2)) or (sel and B(2));
    O(3) <= (not sel and A(3)) or (sel and B(3));
end arq_mux4;
```

Descrição do Circuito Lucirc – Versão 1



```
entity LUCirc is
    port(X, Y : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          S : in STD_LOGIC;
          R : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
end LUCirc;

architecture arq_LUCirc of LUCirc is

    component ANDL4
        port(A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
              B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
              O : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
    end component;

    component ORL4
        port(A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
              B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
              O : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
    end component;

    component MUX4
        port(A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
              B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
              sel : in std_logic;
              O : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
    end component;
```

Descrição do Circuito LUCirc – Versão 1 (cont.)




```
SIGNAL sa, sx : std_logic_vector(3 downto 0);
```

```
BEGIN
```

```
UANDL4: ANDL4 port map (  
    A => X,  
    B => Y,  
    O => sa );
```

```
UORL4: ORL4 port map (  
    A => X,  
    B => Y,  
    O => sx );
```
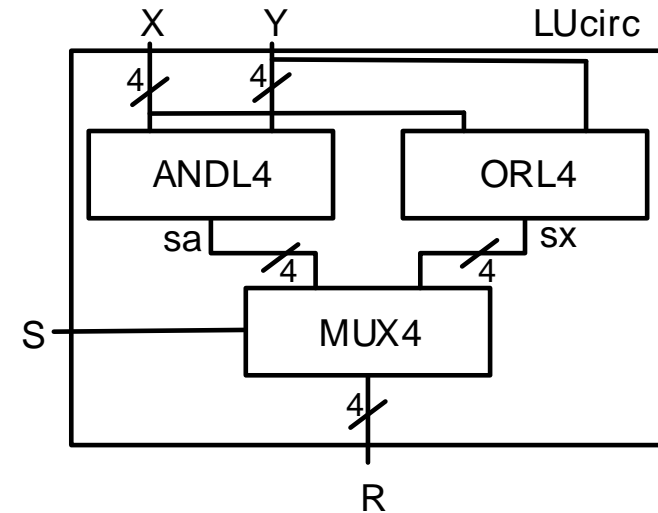
```
UMUX4: MUX4 port map (  
    A => sa,  
    B => sx,  
    sel => S,  
    O => R);
```



Descrição do Circuito LUCirc – Versão 2



```
SIGNAL sa, sx : std_logic_vector(3 downto 0);
```

```
BEGIN
```

```
UANDL4: ANDL4 port map (  
    A => X,  
    B => Y,  
    O => sa );
```

```
UORL4: ORL4 port map (  
    A => X,  
    B => Y,  
    O => sx );
```

```
-- funções lógicas do multiplexer
```


```
R(0) <= (not S and sa(0)) or (S and sx(0));
```

```
R(1) <= (not S and sa(1)) or (S and sx(1));
```

```
R(2) <= (not S and sa(2)) or (S and sx(2));
```

```
R(3) <= (not S and sa(3)) or (S and sx(3));
```

```
end arq_Lucirc;
```

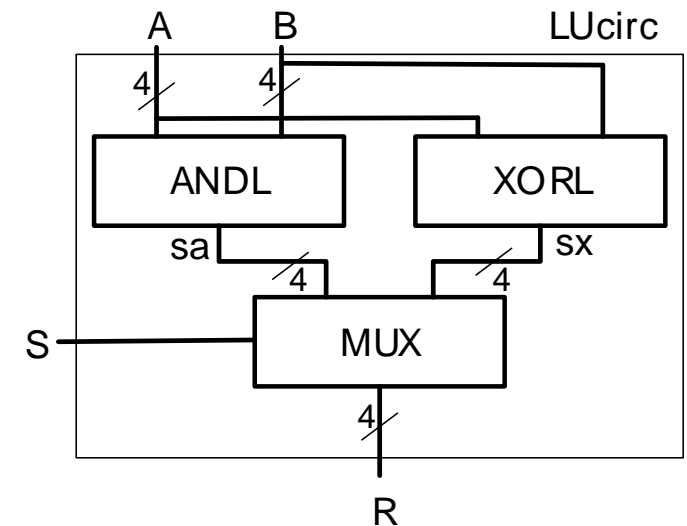


Simulação de Circuitos em VHDL

Como Simular um Circuito VHDL

- Aplicar sinais à entrada e verificar os sinais de saída;
- É necessário descrever um circuito para gerar os sinais digitais de entrada;
- O circuito deve gerar todas as combinações de entrada ou, caso sejam muitas, as combinações mais “críticas”;

Ficheiro de Simulação - *testbench*

 - O circuito gerador de sinais de simulação é descrito em VHDL;
- Deve instanciar o circuito a testar;
- Não tem entradas nem saídas.





Descrição do *testbench*

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity circuito_testbench is
end circuito_testbench;

architecture nome_arquitetura of circuito_testbench is
-- Declaração do componente
-- Declaração de sinais

begin
-- instanciar componente
process
begin
--gerar sinais
wait for 10 ns;
--gerar sinais
wait;
end process;

end nome_arquitetura;
```

Testbench do Exemplo *LUcirc*

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity LUcirc_tb is
end LUcirc_tb;

architecture teste of LUcirc_tb is
  component LUcirc
    port(X, Y : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
         S : in STD_LOGIC;
         R : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
  end component;

  signal X, Y : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal S : std_logic;
  signal R : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

  U0 : LUcirc port map (X=> X, Y => Y,
                        S => S, R => R)
```

```
process
begin
  X <= "0101"; Y <= "1100"; S <= '0';
  wait for 10 ns;
  X <= "0101"; Y <= "1100"; S <= '1';

wait;

end process;
end teste;
```

